

國立澎湖科技大學 113 學年度電信工程系 四技甄選入學電路實作考試(範例)

姓名： _____



准考證號碼： _____

一、考生注意事項

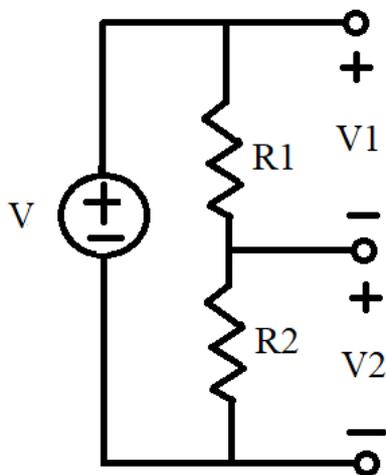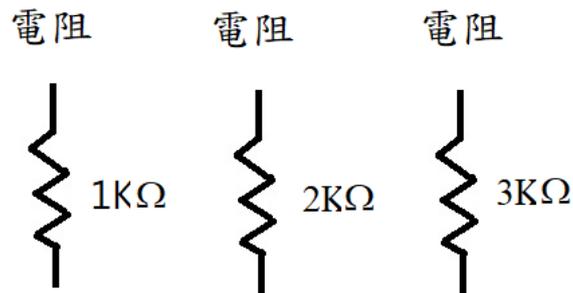1. 考試日期為 6 月 23 日(星期日)，報到時間及地點依甄試通知為準。
2. 考生請攜帶足以證明本人的身分證件(須貼有照片，如身分證、學生證、健保 IC 卡)，依安排的報到時間完成報到手續，未完成報到程序的考生不得參加電路實作考試。
3. 實作考試時間為 10 分鐘，相關規定以現場公告為準。
4. 實作考試結束後，考生不得將考場所提供的考試物品攜出，否則酌以扣分。

二、考題：

依據抽籤信封中之電壓比例($V_1:V_2$)要求，挑選兩個適當的電阻完成分壓電路。



$R_1 =$ _____ $R_2 =$ _____