

114 學年度國立澎湖科技大學電信工程系
四技甄選入學電路實作試題(範例)

編號					
姓名					
請勾選抽中之電子零件組別					
	A 組		B 組		C 組


一、說明

1. 實作考試時間為 10 分鐘，相關規定以現場公告為準。
2. 實作考試結束後，考生不得將考場所提供的考試物品攜出，否則酌以扣分。

二、試題：

1. 請依抽中之電子零件電阻，判斷其電阻值？(電阻值判讀)

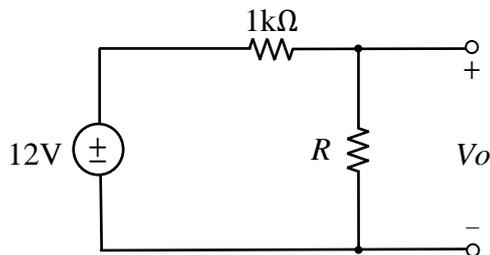2. 請依抽中之電子零件電阻所判斷的電阻值(R)，依以下電路圖設計，求輸出電壓(V_o)？(分壓電路)



$V_o =$ _____